

PROJETO ALARME RESIDENCIAL

Prof. Rogério Moreira





PAINEL DE ALARME



PÂNICO




ATIVA / DESATIVA

INTERRUPTOR PUSHBUTTON




SENSOR REED SWITCH

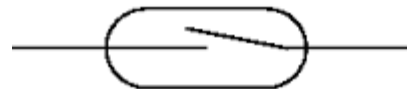

SIRENE



BATERIA

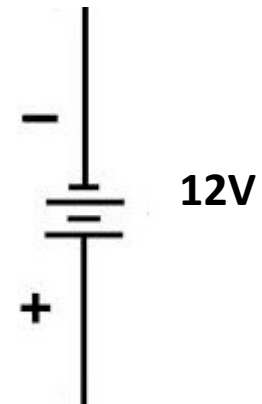

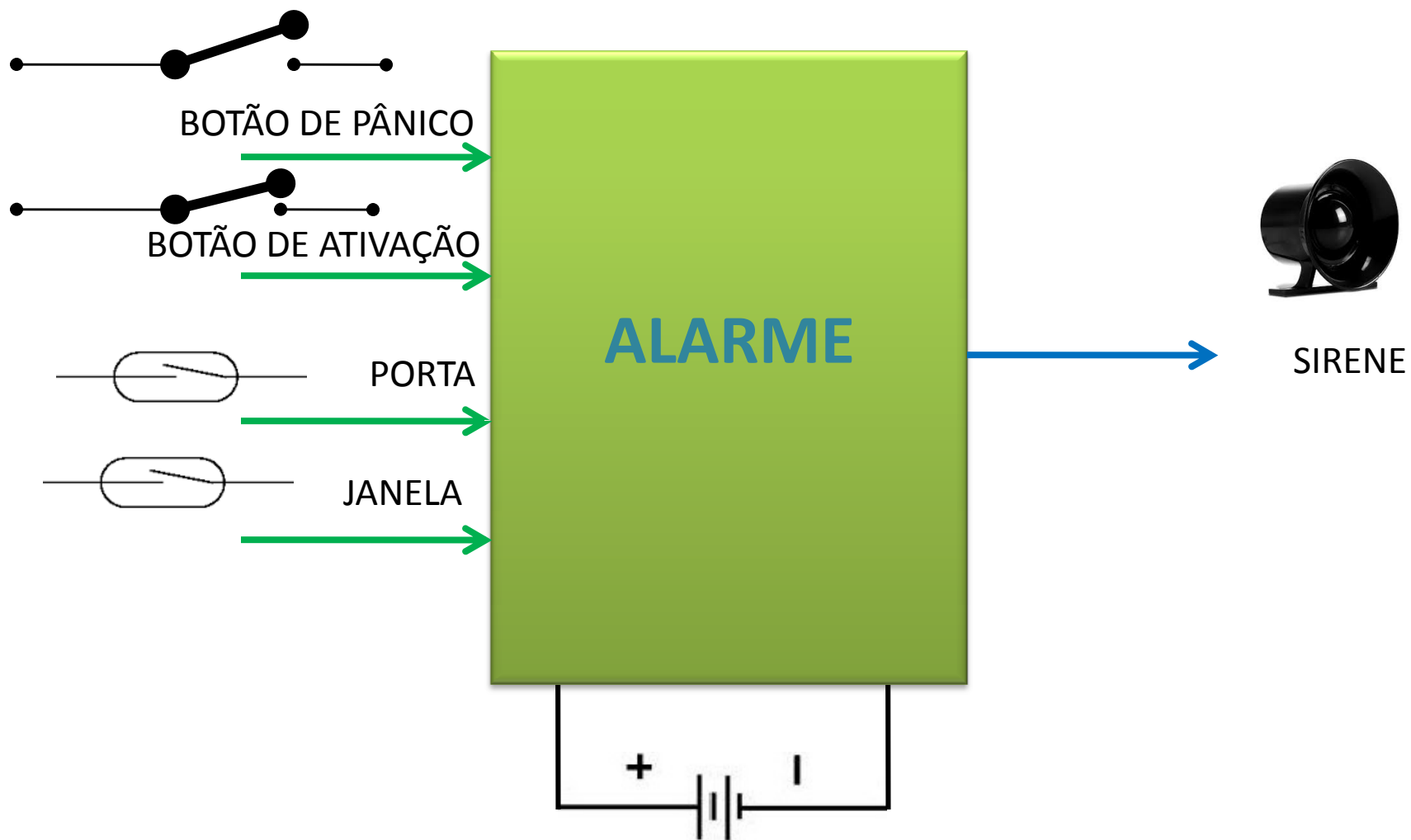


TABELA DOS SINAIS DE ENTRADA (TSE)

ENTRADA	0	1
Pânico	Desativado	Ativado
Ativação	Desativado	Ativado
Porta	Fechada	Aberta
Janela	Fechada	Aberta

TABELA DOS SINAIS DE SAÍDA (TSS)

SAÍDA	0	1
Sirene	Desativada	Ativada

TABELA DOS SINAIS DE SAÍDA (TSS)

SAÍDA	0	1
Sirene	Desativada	Ativada