 


# Circuitos Lógicos Sequenciais


## Flip Flop

Prof. Rogério Moreira

# CIRCUITO COMBINACIONAL



# CIRCUITO SEQUENCIAL

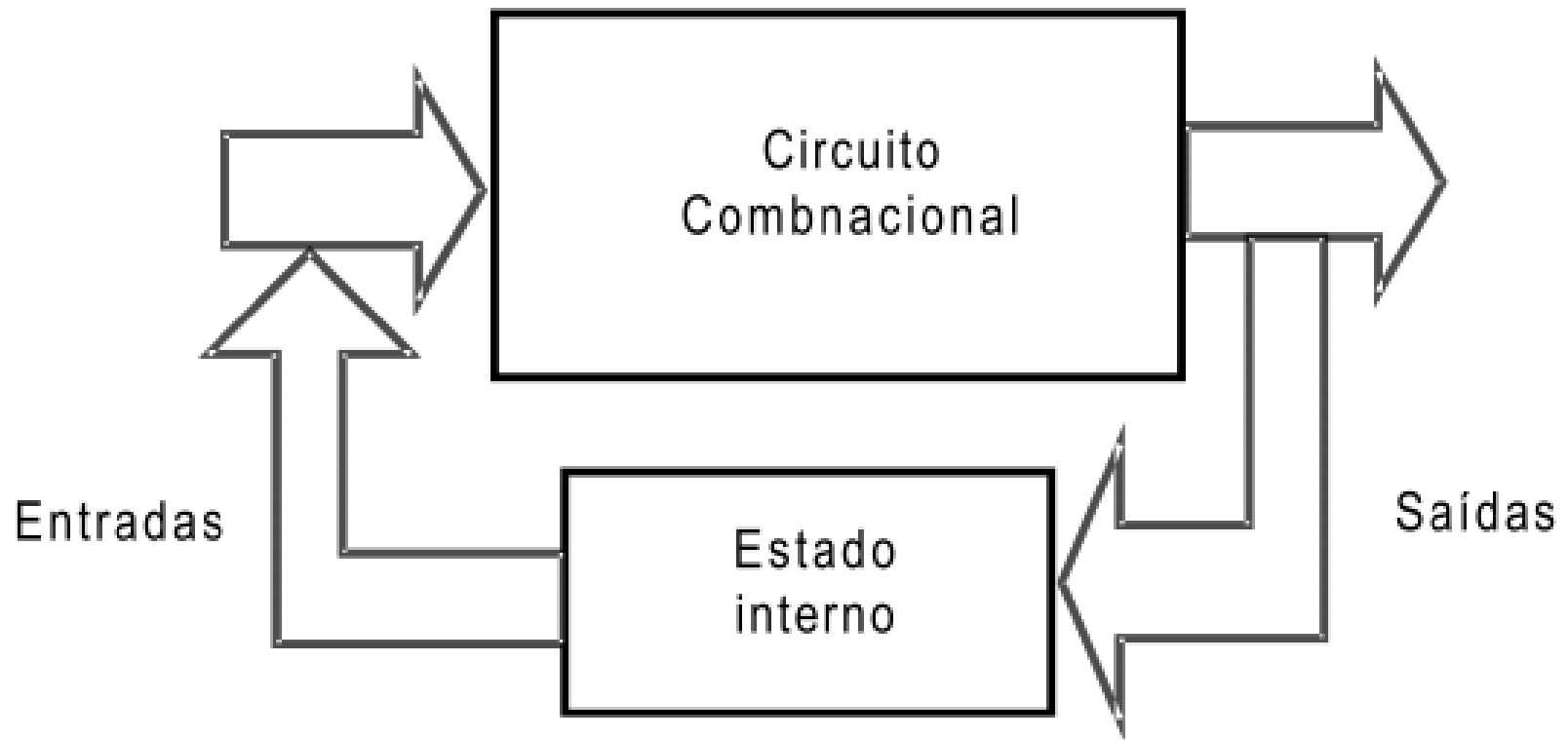


# FLIP-FLOPS

Os flip-flops são os circuitos seqüenciais mais elementares e possuem a capacidade de armazenar a informação neles contida. Representam a unidade elementar de memória de 1 bit (binary digit), ou seja, funcionam como um elemento de memória por armazenar níveis lógicos temporariamente. São chamados de biestáveis porque possuem dois estados lógicos estáveis, geralmente representados por “0” e “1”.


# TIPOS DE FLIP-FLOPS

- 1) RS ASSÍNCRONO
- 2) RS SÍNCRONO
- 3) JK (síncrono)
- 4) JK com entradas assíncronas
- 5) JK Mestre-Escravo
- 6) T
- 7) D


# FLIP-FLOP RS ASSÍNCRONO

 


S	R	Q
0	0	$Q_a$
0	1	0
1	0	1
1	1	X

 

# FLIP-FLOP RS ASSÍNCRONO

 

S	R	Q
0	0	Qa
0	1	0
1	0	1
1	1	X

 

 


Figura 4.5 -Formas de onda para aplicação do vetor de entrada (R=1;S=0) seguido do vetor (R=0;S=0) no latch RS.



 


Figura 4.6 -Formas de onda para aplicação do vetor de entrada (R=0;S=1) seguido do vetor (R=0;S=0) no latch RS.



 


Figura 4.7 - Diagrama de estados para o latch RS.

# Exemplo de aplicação

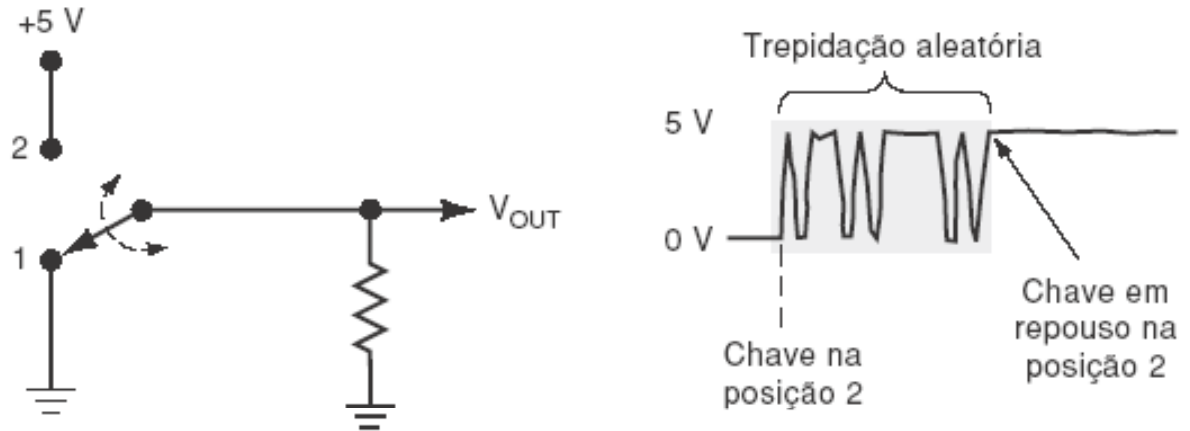


(a)

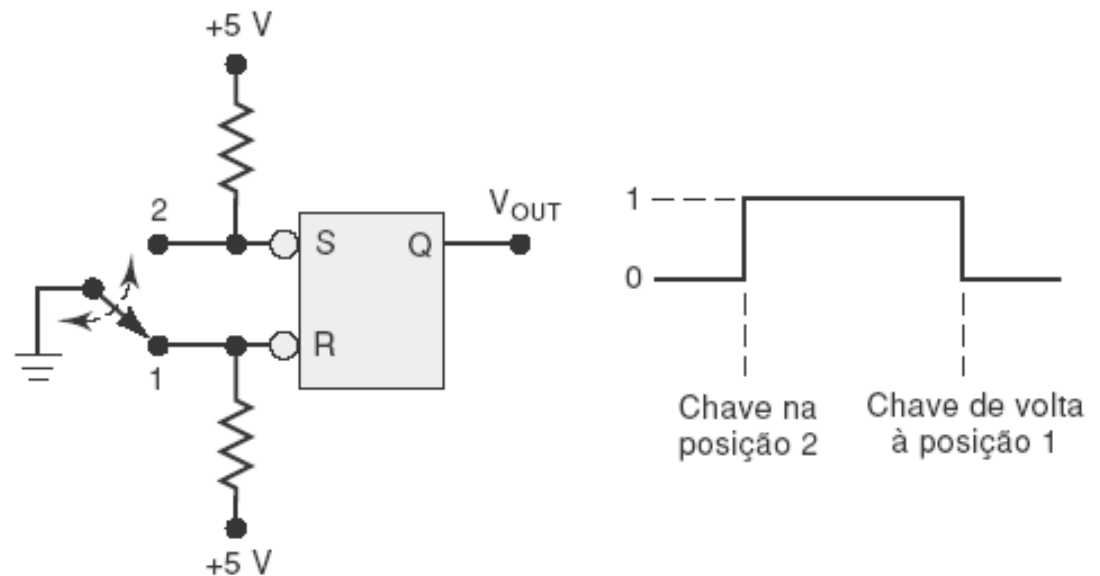


(b)

**FIGURA 5.9**  
(a) A trepidação de um contato mecânico gera múltiplas transições na tensão; (b) latch NAND usado para eliminar as múltiplas transições na tensão.

# Exemplo de aplicação

 

# FLIP-FLOP RS SÍNCRONO

 

C	R	S	$Q_{t+1}$	comentário
0	X	X	$Q_t$	mantém estado anterior
1	0	0	$Q_t$	mantém estado anterior
1	0	1	1	estado set
1	1	0	0	estado reset
1	1	1	-	proibido

# FLIP-FLOP RS SÍNCRONO


 


Figura 4.10 -Diagrama de estados para o latch RS controlado.

# FLIP-FLOP RS SÍNCRONO

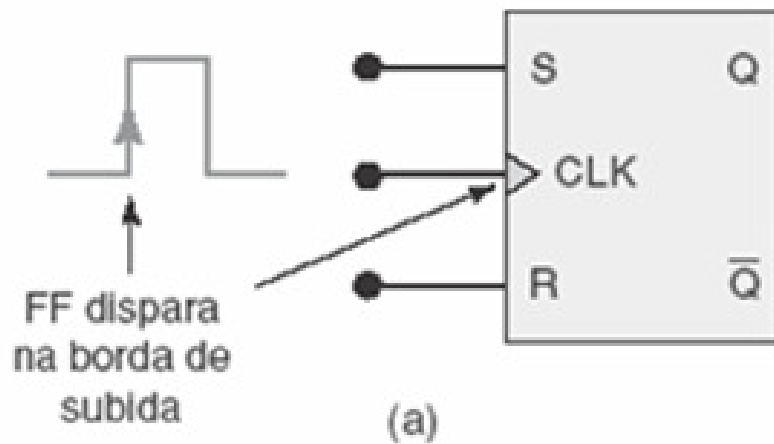


Entradas			Saída
S	R	CLK	Q
0	0	↑	$Q_0$ (Não muda)
1	0	↑	1
0	1	↑	0
1	1	↑	Ambíguo

$Q_0$  é o nível de saída anterior a ↑ de CLK.  
↓ de CLK não produz mudança em Q.

(b)



# FLIP-FLOP RS SÍNCRONO

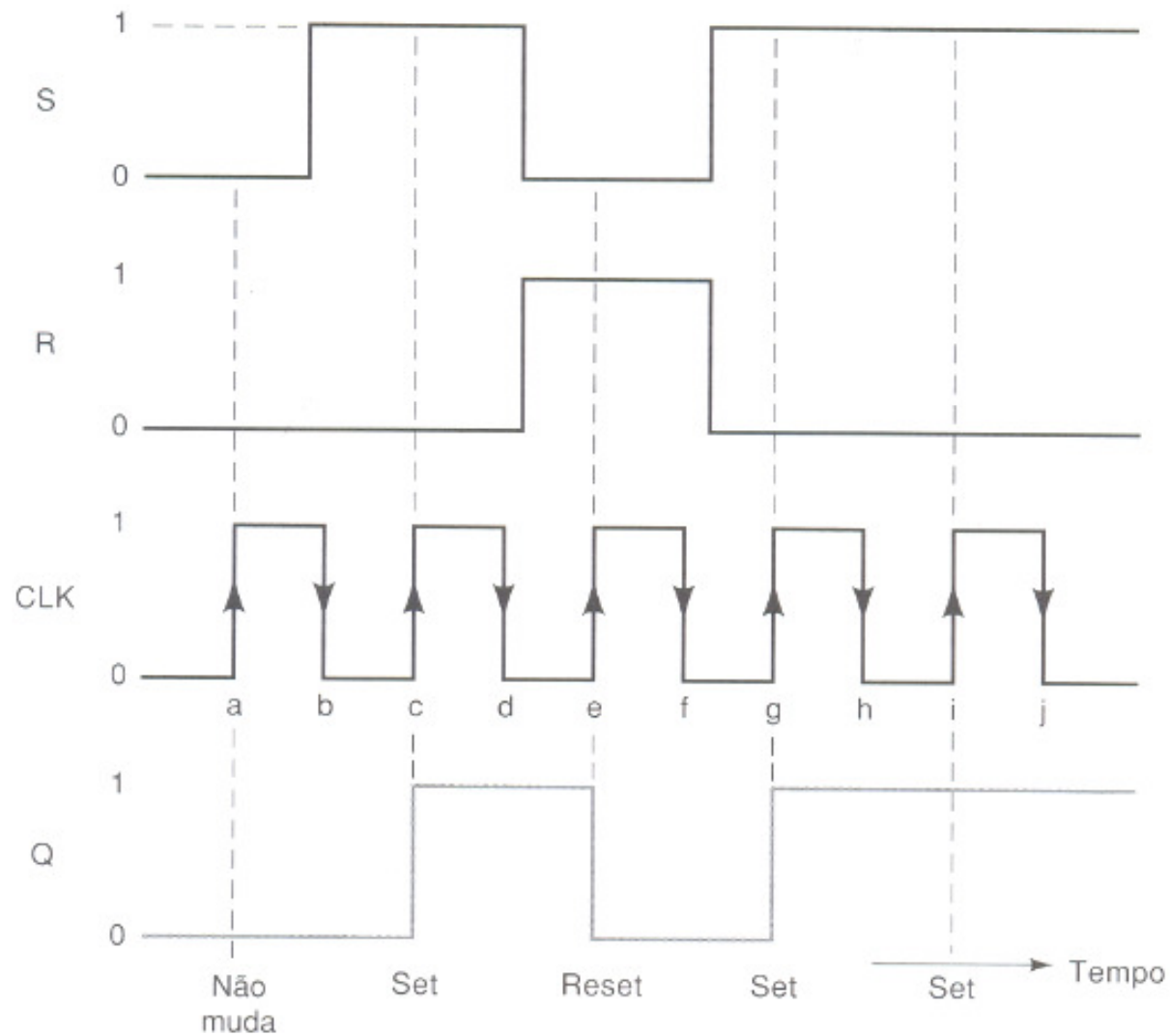




# FLIP-FLOP RS SÍNCRONO

  **Exemplo 4.3:** desenhar as formas de onda para as saídas do latch RS abaixo, a partir das formas de onda fornecidas para as entradas C, R e S.




# FLIP-FLOP RS SÍNCRONO

 


Entradas			Saída
S	R	CLK	Q
0	0	↓	$Q_0$ (não muda)
1	0	↓	1
0	1	↓	0
1	1	↓	Ambíguo

# FLIP-FLOP JK

 


J	K	Qf
0	0	$Q_a$
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}_a$

# FLIP-FLOP JK

 


# FLIP-FLOP JK

 


J	K	CLK	Q
0	0	$\uparrow$	$Q_0$ (não muda)
1	0	$\uparrow$	1
0	1	$\uparrow$	0
1	1	$\uparrow$	$\bar{Q}_0$ (comuta)

(a)

# FLIP-FLOP JK

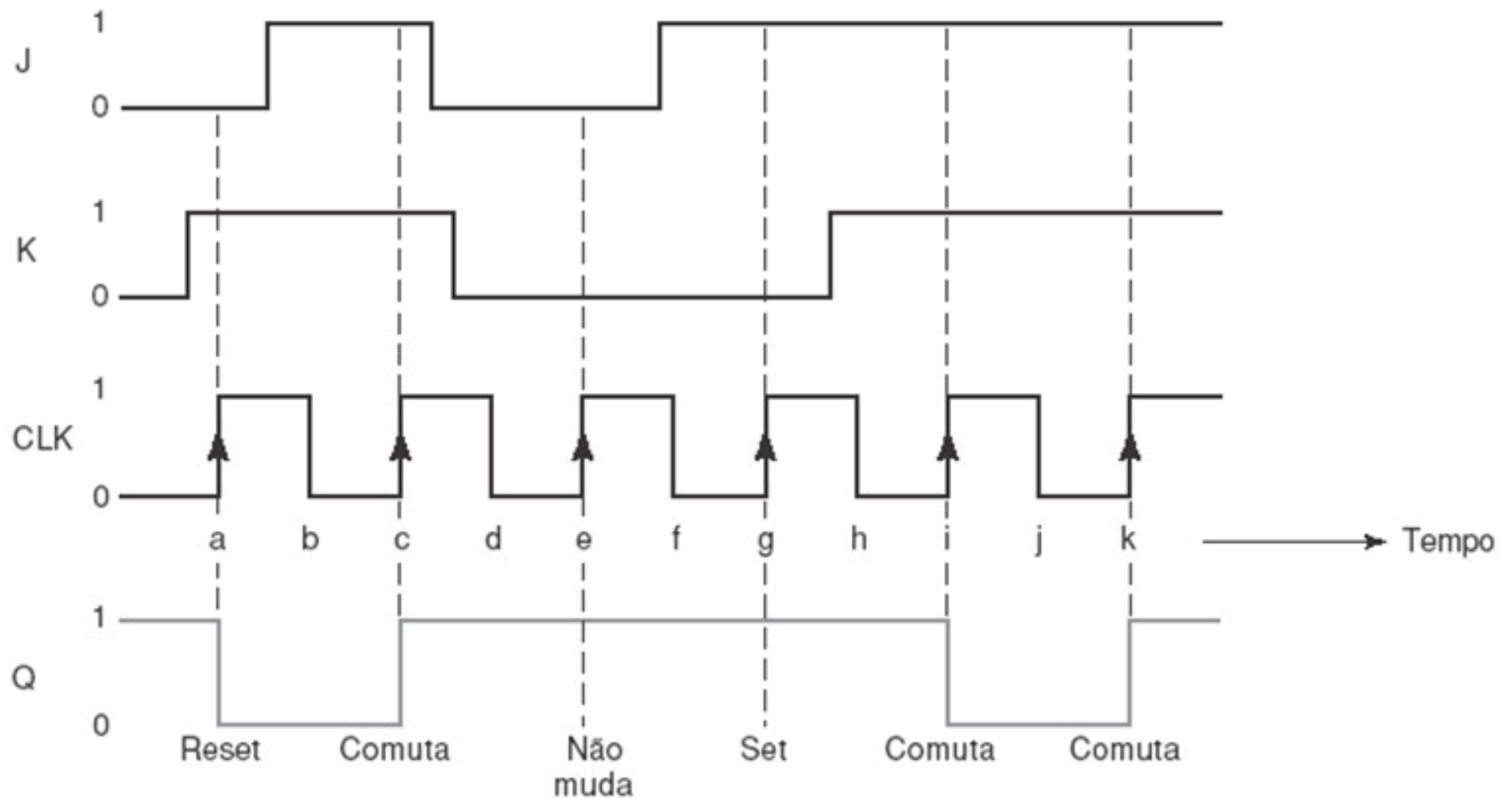


# FLIP-FLOP JK

 


J	K	CLK	Q
0	0	↓	$Q_0$ (não muda)
1	0	↓	1
0	1	↓	0
1	1	↓	$\bar{Q}_0$ (comuta)

# FLIP-FLOP JK com Entradas Assíncronas

 




# FLIP-FLOP JK com Entradas Assíncronas

 


J	K	CLK	$\overline{\text{PRE}}$	$\overline{\text{CLR}}$	Q
0	0	↓	1	1	Q (não muda)
0	1	↓	1	1	0 (reset síncrono)
1	0	↓	1	1	1 (set síncrono)
1	1	↓	1	1	$\overline{Q}$ (toggle síncrono ou comutação síncrona)
x	x	x	1	1	Q (não muda)
x	x	x	1	0	0 (clear assíncrono)
x	x	x	0	1	1 (preset assíncrono)
x	x	x	0	0	(Inválido)

# FLIP-FLOP TIPO T (TOGGLE)

 


$\Rightarrow$

 


J	K	T	Qf
0	0	0	Qa
0	1	não existe	/
1	0	não existe	/
1	1	1	$\bar{Q}_a$

# FLIP-FLOP TIPO D (DATA ou DELAY)


 


$\Rightarrow$

 

J	K	D	Qf
0	0	não existe	/
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	não existe	/
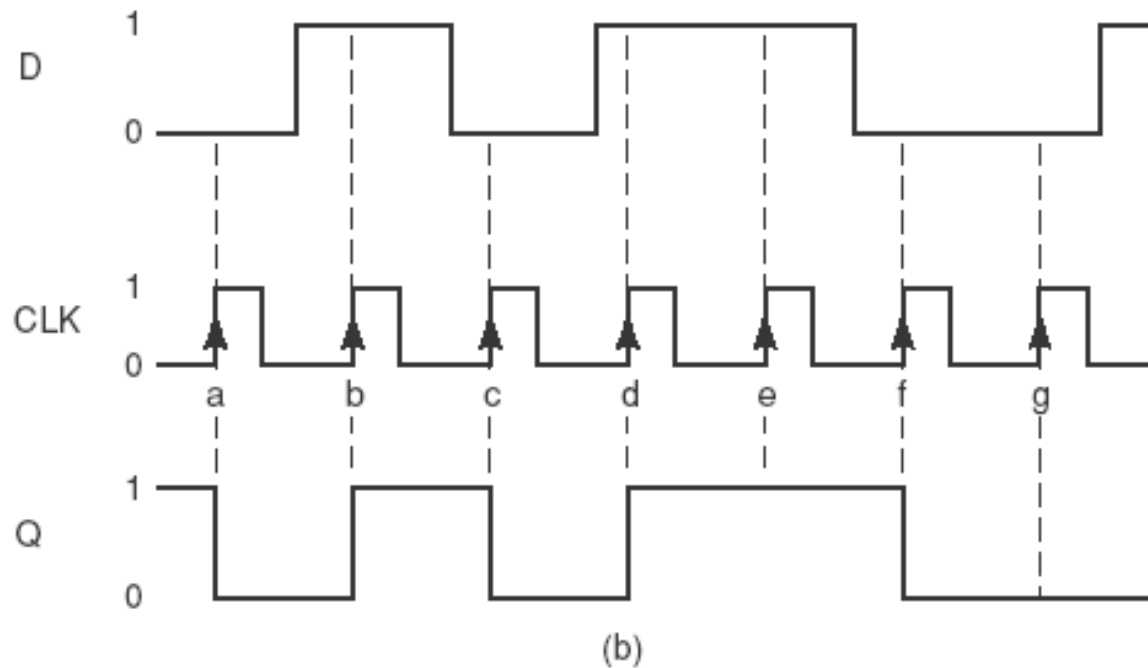 
# FLIP-FLOP TIPO D

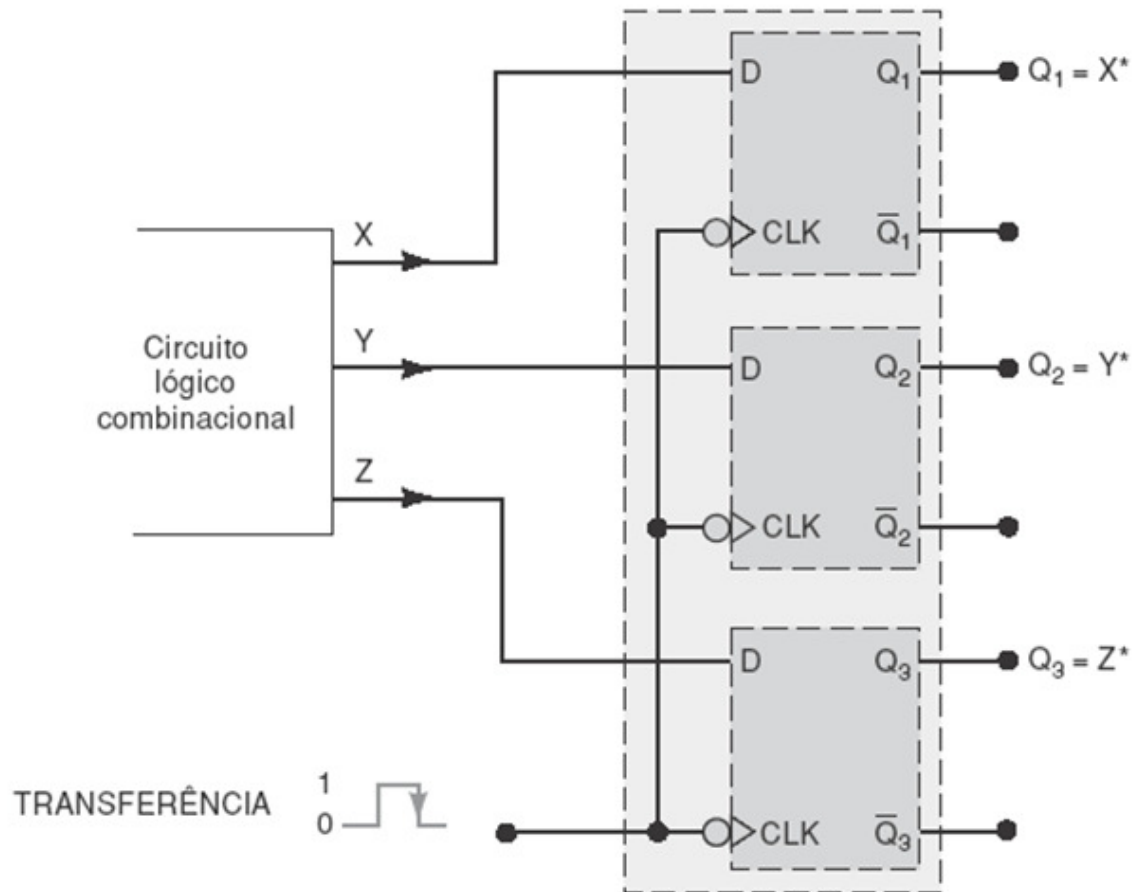


**FIGURA 5.26**

(a) Flip-flop *D* disparado apenas nas bordas de subida do clock;  
(b) Formas de onda.


# Aplicações

- Transferência simultânea de dados em paralelo



# Aplicações

- Garantia de pulsos completos

 


**FIGURA 5.39**

Um sinal assíncrono em *A* pode produzir pulsos parciais em *X*.

# Aplicações

- Garantia de pulsos completos

 


**FIGURA 5.40**

 
Um flip-flop *D* disparado por borda é usado para sincronizar a habilitação da porta AND com a borda de descida do clock.

# Aplicações


- Detectando sequencia de entrada
  - Garantindo que saída Y só irá para nível lógico alto se A for acionado antes de B.



(a)

 

(b) chega no nível ALTO antes de B

 


(c) B chega no nível ALTO antes de A


 
# FLIP-FLOP TIPO D EM CI


SN54HC74 . . . J OR W PACKAGE  
SN74HC74 . . . D, DB, N, NS, OR PW PACKAGE  
(TOP VIEW)



FUNCTION TABLE


INPUTS				OUTPUTS	
$\overline{\text{PRE}}$	$\overline{\text{CLR}}$	CLK	D	Q	$\overline{\text{Q}}$
L	H	X	X	H	L
H	L	X	X	L	H
L	L	X	X	H <sup>†</sup>	H <sup>†</sup>
H	H	↑	H	H	L
H	H	↑	L	L	H
H	H	L	X	Q <sub>0</sub>	$\overline{\text{Q}}_0$
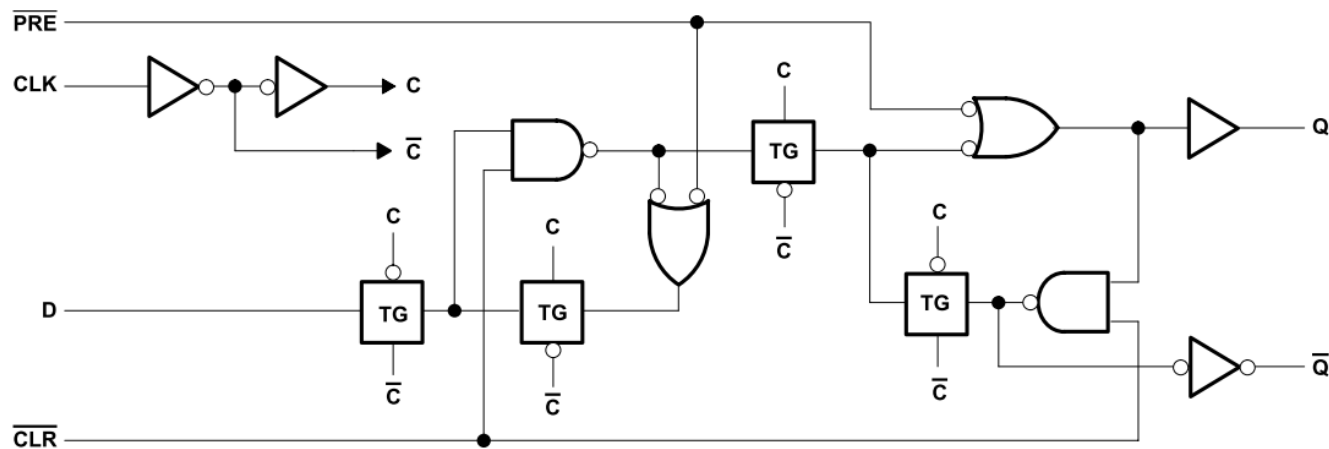
<sup>†</sup> This configuration is nonstable; that is, it does not persist when  $\overline{\text{PRE}}$  or  $\overline{\text{CLR}}$  returns to its inactive (high) level.



 
# FLIP-FLOP TIPO D EM CI


SN54HC374 . . . J OR W PACKAGE  
SN74HC374 . . . DB, DW, N, NS, OR PW PACKAGE  
(TOP VIEW)




**FUNCTION TABLE**  
(each flip-flop)

INPUTS			OUTPUT Q
$\overline{\text{OE}}$	CLK	D	
L	$\uparrow$	H	H
L	$\uparrow$	L	L
L	H or L	X	$Q_0$
H	X	X	Z

 


 


# ATMEGA328 – PINAGEM

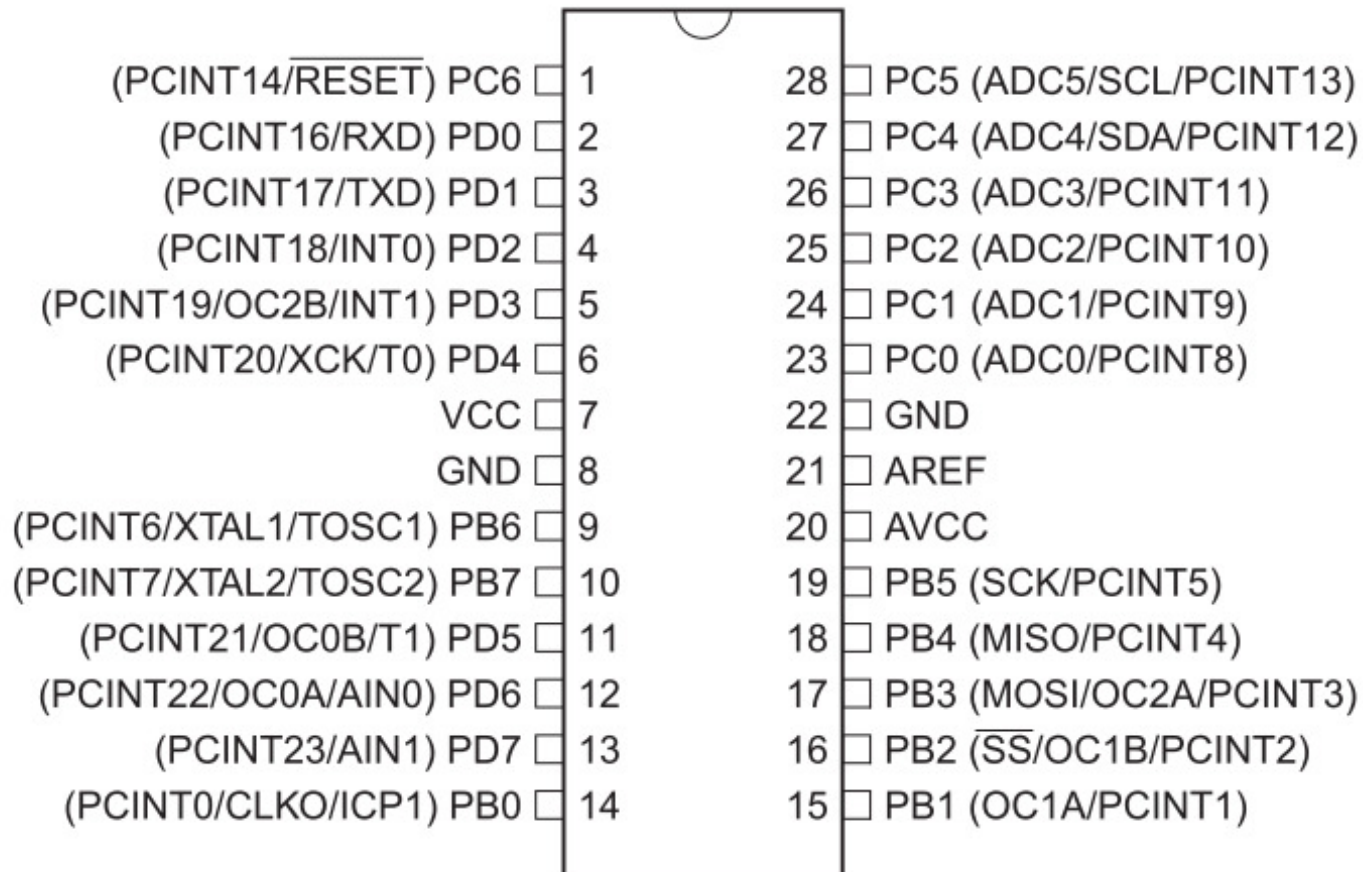

# ATMEGA328 – PINAGEM

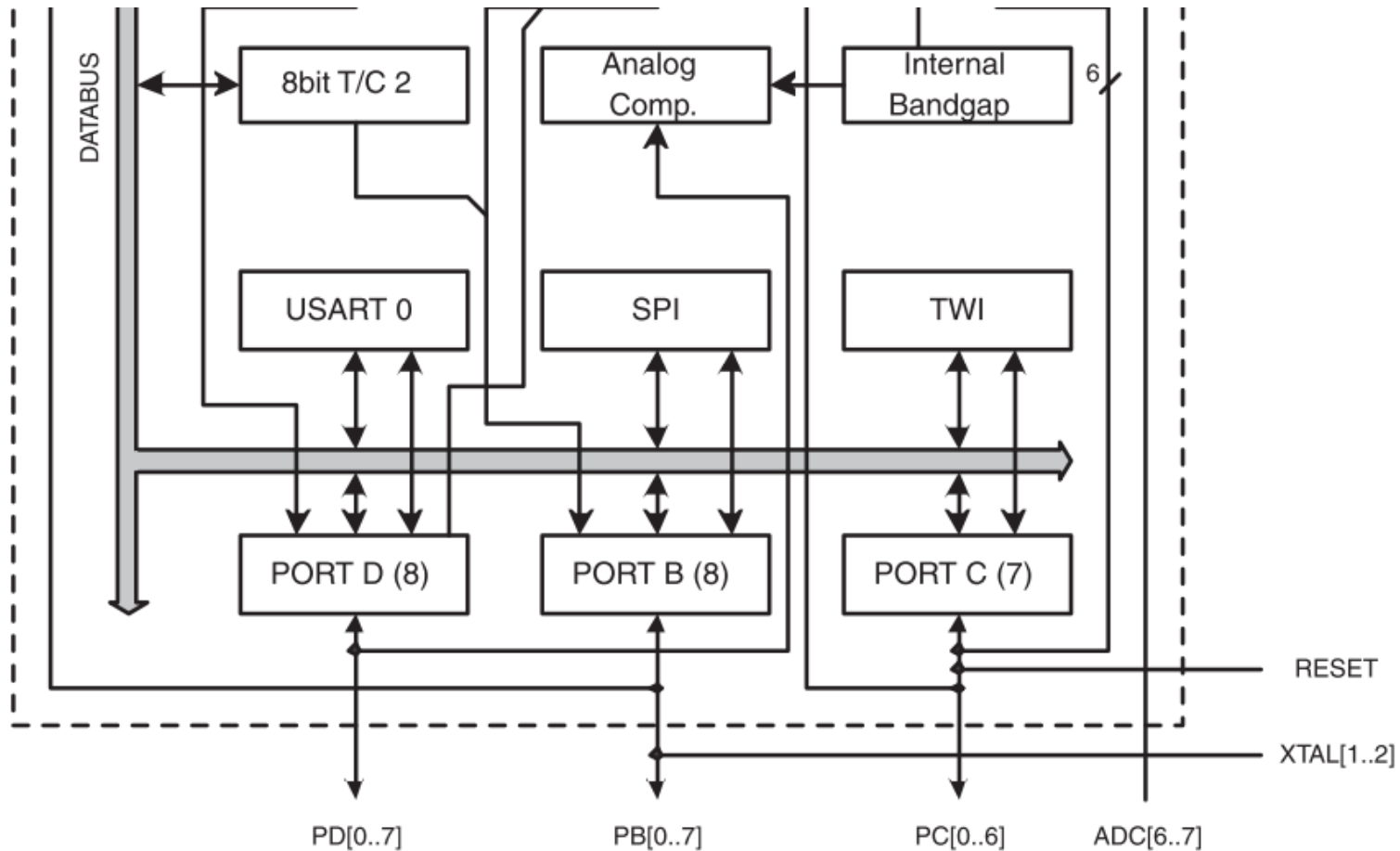


# ATMEGA328 – PINAGEM

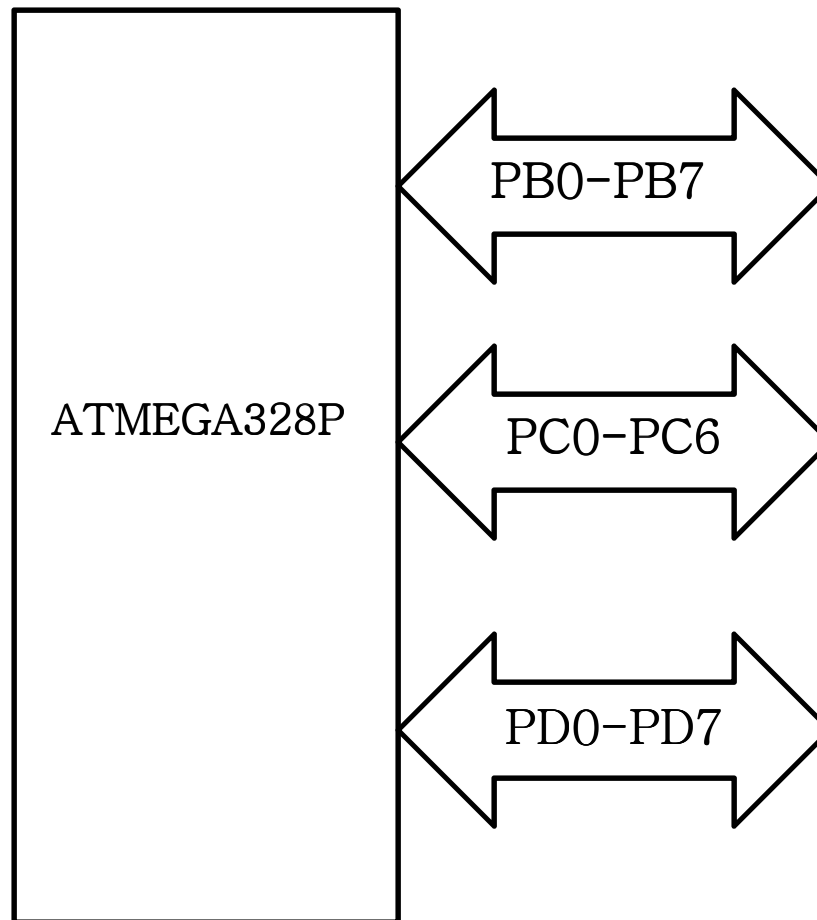


# ATMEGA328 – I/O DIGITAL

Figure 14-2. General Digital I/O<sup>(1)</sup>

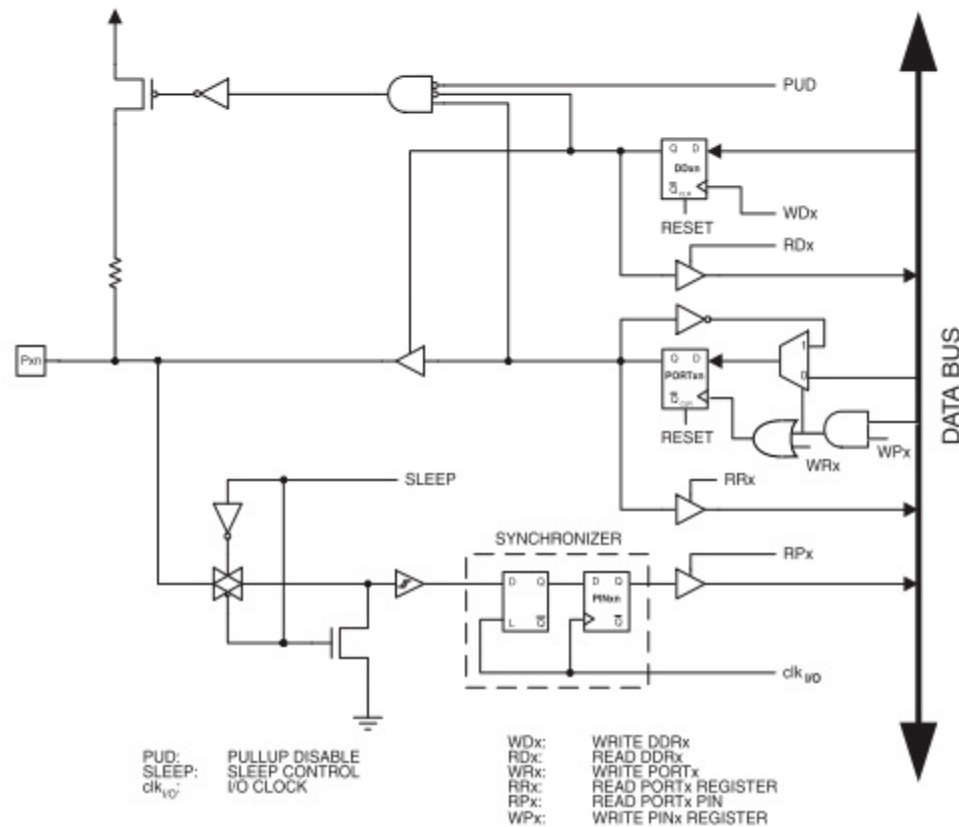


Note: 1. WRx, WPx, WDx, RRx, RPx, and RDx are common to all pins within the same port. clk<sub>I/O</sub>, SLEEP, and PUD are common to all ports.

# ATMEGA328 – I/O DIGITAL

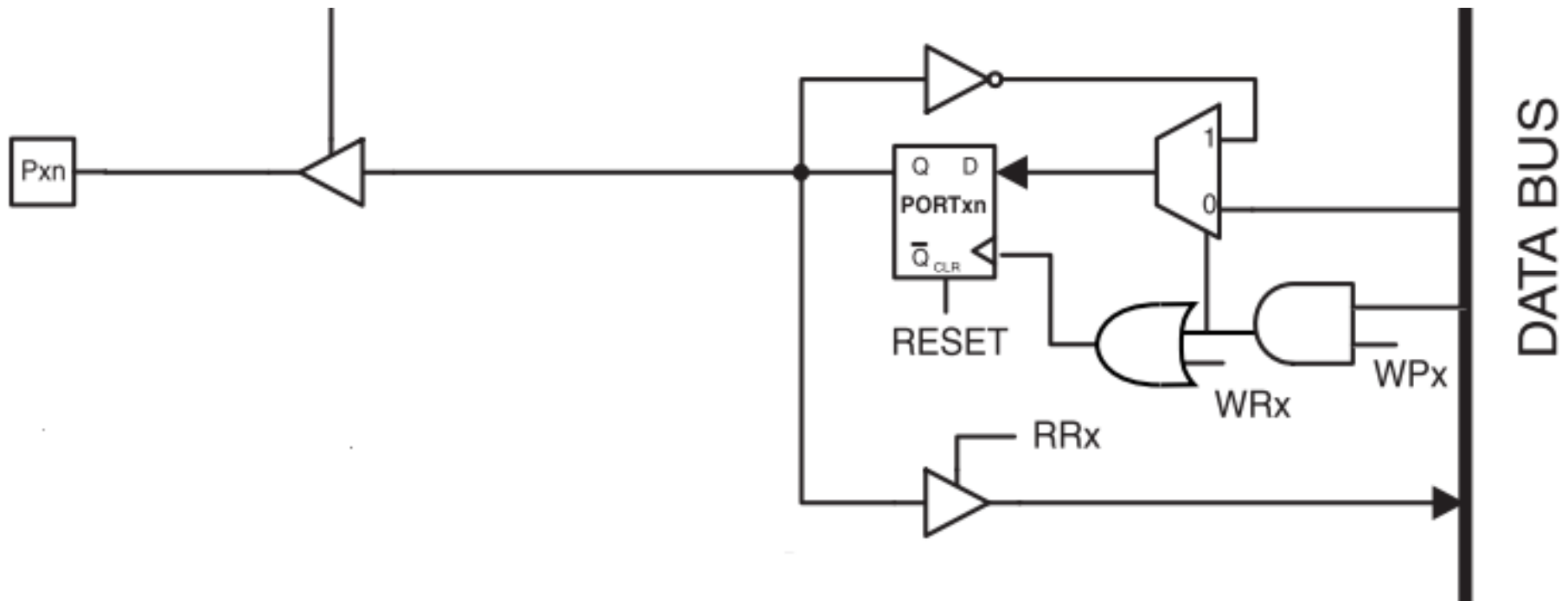



# ATMEGA328 – I/O DIGITAL

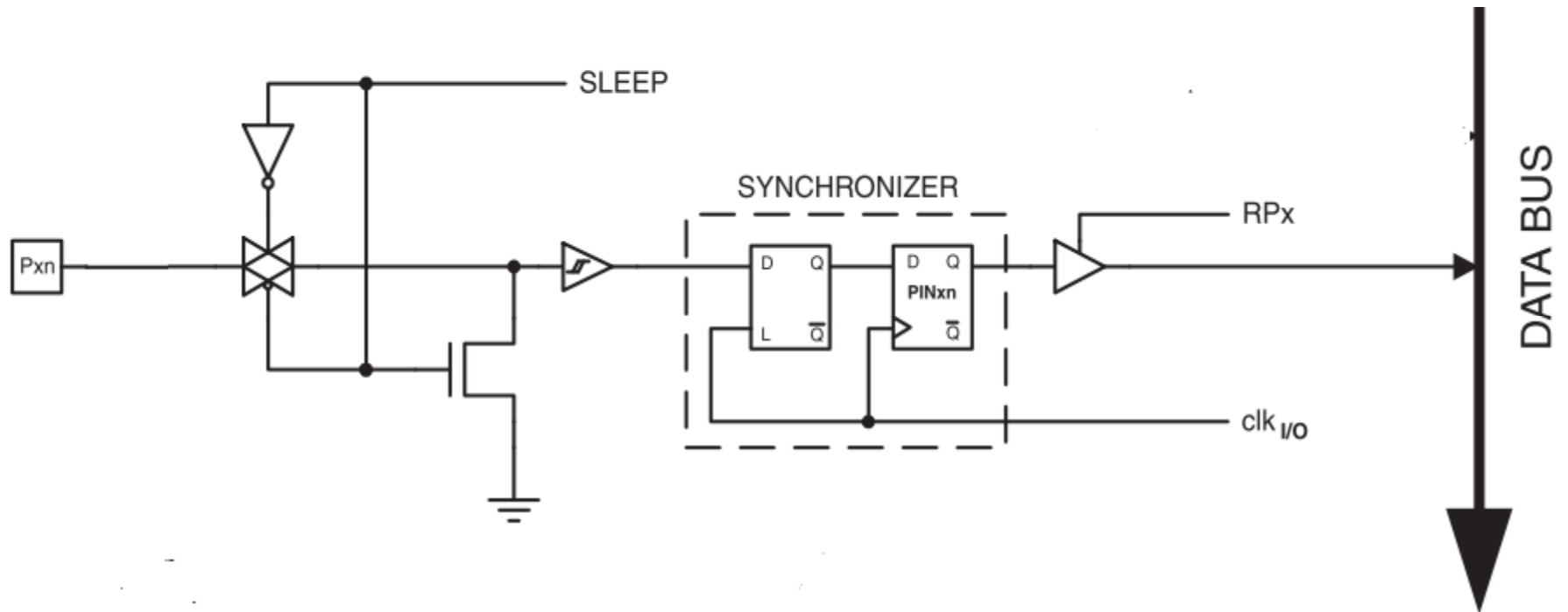

# ATMEGA328 – I/O DIGITAL

Figure 14-3. Synchronization when Reading an Externally Applied Pin value

